

Truth Table for 2-Bit Adder

Cin	A1	A0	B1	B0	Cout	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

Boolean Expression:

$$S0 = Cin \oplus A0 \oplus B0$$

$$C1 = Cin(A0 \oplus B0) + A0B0$$

$$S1 = A1 \oplus B1 \oplus C1$$

$$Cout = C1(A1 \oplus B1) + A1B1$$